
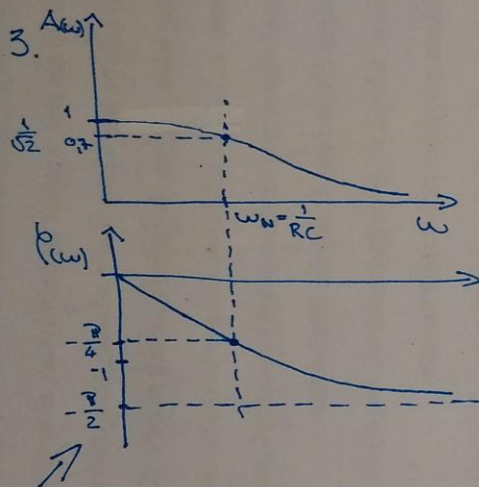


# Elektronika kiemelt fejezetek

## *Szűrők*

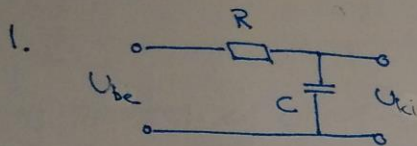

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot R^2 \cdot C^2}}$$



$$\phi(\omega) = -\arctg(\omega \cdot R \cdot C)$$

5.

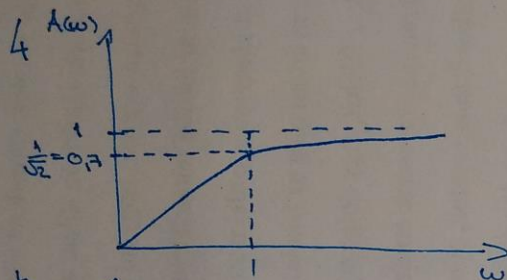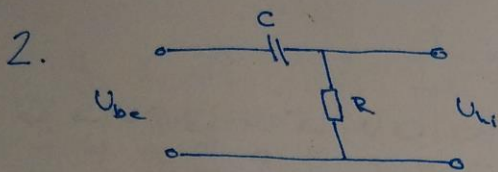
7.  $X_C = R \quad (\omega_c) = \frac{1}{\omega_c} = R$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot R^2 \cdot C^2}}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 \cdot \frac{1}{R^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,7 \quad \text{--- 3dB}$$


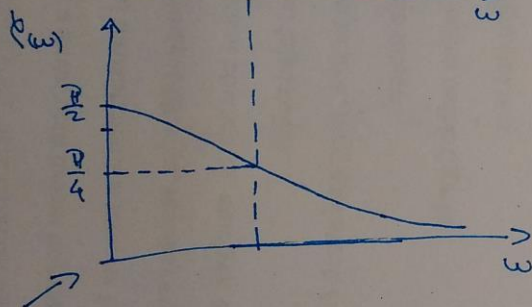
$$A(\omega) = \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot R^2 \cdot C^2}}$$



$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$

6.

3.  $X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$

$$A_{\omega} = \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot R^2 \cdot C^2}}$$

$$A(\omega) = \frac{\cancel{\frac{1}{R}} \cdot \cancel{R}}{\sqrt{1 + R^2 \cdot \cancel{\frac{1}{R^2}}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7 \quad \text{---3dB}$$

$$9. X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg(\omega \cdot R \cdot C)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg\left(\frac{1}{R} \cdot R\right)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg(1)$$

$$\varphi(\omega) = -45^\circ \Rightarrow -0,785 \text{ rad} \Rightarrow -\frac{\pi}{4}$$

$$10. X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{R \cdot \frac{1}{R}}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \arctg(1)$$

$$\varphi(\omega) = 45^\circ \Rightarrow 0,78 \text{ rad} \Rightarrow \frac{\pi}{4}$$



$$11. X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$A(e) = A(\omega) \cdot A(\omega)$$

$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 \cdot \frac{1}{R^2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 \cdot \frac{1}{R^2}}}$$

$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$A(e) = \frac{1}{2} \Rightarrow -6 \text{ dB}$$

$$12. \quad X_c = R \quad X_d = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$A(\omega) = \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot R^2 \cdot C^2}}$$

$$A(e) = A(\omega) \cdot A(\omega)$$


$$A(e) = \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot R^2 \cdot C^2}} \cdot \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot R^2 \cdot C^2}}$$

$$A(e) = \frac{\frac{1}{R} \cdot R}{\sqrt{1 + R^2 \cdot \frac{1}{R^2}}} \cdot \frac{\frac{1}{R} \cdot R}{\sqrt{1 + R^2 \cdot \frac{1}{R^2}}}$$

$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$A(e) = \frac{1}{2} \Rightarrow -6 \text{ dB}$$

11.13.

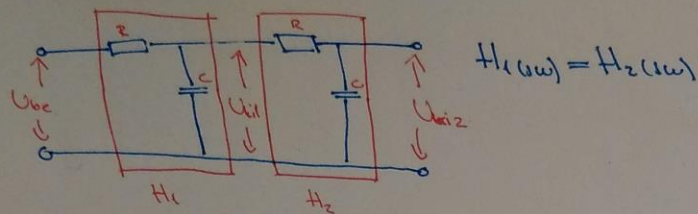

$$U_{u1} = H_1(j\omega) \cdot U_{be} \quad U_{u2} = H_2(j\omega) \cdot U_{u1}$$

$$U_{u2} = H_2(j\omega) \cdot H_1(j\omega) \cdot U_{be}$$

$$H_e(j\omega) = H_2(j\omega) \cdot H_1(j\omega)$$


$$H_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot e^{j\varphi_1(j\omega)} \cdot A_2(j\omega) \cdot e^{j\varphi_2(j\omega)}$$

$$H_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot A_2(j\omega) \cdot e^{j(\varphi_1(j\omega) + \varphi_2(j\omega))}$$

$$A_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot A_2(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$
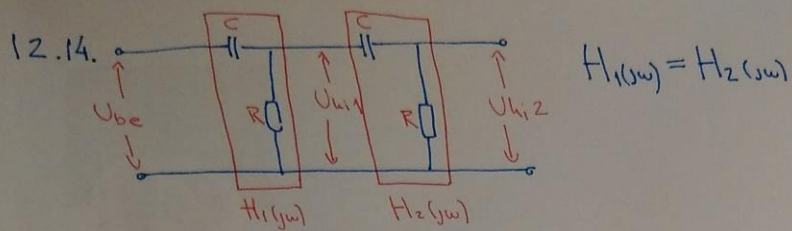
$$\varphi_e(j\omega) = \varphi_1(j\omega) + \varphi_2(j\omega) = -\arctg \omega RC + (-\arctg \omega RC) = -2 \arctg(\omega RC)$$





$$U_{ki1} = U_{be} \cdot H_1(j\omega) \quad U_{ki2} = U_{ki1} \cdot H_2(j\omega)$$

$$U_{ki2} = U_{be} \cdot H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$$

$$H_e(j\omega) = H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$$

$$H_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot e^{j\varphi_1(\omega)} \cdot A_2(j\omega) \cdot e^{j\varphi_2(\omega)}$$

$$H_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot A_2(j\omega) \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$A_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot A_2(j\omega) = \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cdot \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} = \frac{\omega^2 R^2 C^2}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

$$\varphi_e(j\omega) = \varphi_1(j\omega) + \varphi_2(j\omega) = \arctg \frac{1}{\omega R C} + \arctg \frac{1}{\omega R C} = 2 \arctg \frac{1}{\omega R C}$$

$$13. \quad X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg(\omega \cdot R \cdot C)$$

$$\varphi(e) = \varphi(\omega) + \varphi(\omega)$$

$$\varphi(e) = -\arctg(\omega \cdot R \cdot C) + (-\arctg(\omega \cdot R \cdot C))$$

$$\varphi(e) = -\arctg\left(R \cdot \frac{1}{R}\right) + (-\arctg\left(R \cdot \frac{1}{R}\right))$$

$$\varphi(e) = -45^\circ + (-45^\circ) = -90^\circ$$

$$\varphi(e) = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$$

$$14. X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$

$$\varphi(\varepsilon) = \varphi(\omega) + \varphi(\omega)$$


$$\varphi(\varepsilon) = \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right) + \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$

$$\varphi(\varepsilon) = \arctg\left(\frac{1}{R \cdot \frac{1}{R}}\right) + \arctg\left(\frac{1}{R \cdot \frac{1}{R}}\right)$$

$$\varphi(\varepsilon) = \arctg(1) + \arctg(1)$$

$$\varphi(\varepsilon) = 45^\circ + 45^\circ$$
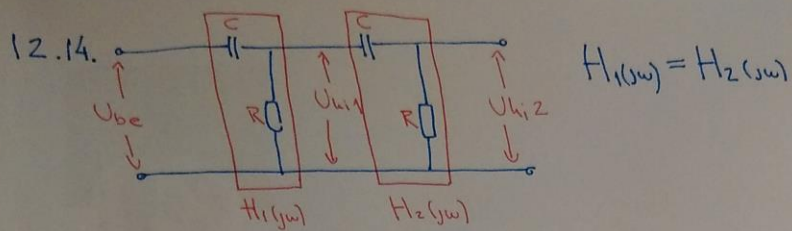
$$\varphi(\varepsilon) = 90^\circ \Rightarrow \frac{\pi}{2}$$



$$U_{ki1} = U_{be} \cdot H_1(j\omega) \quad U_{ki2} = U_{ki1} \cdot H_2(j\omega)$$

$$U_{ki2} = U_{be} \cdot H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$$

$$H_e(j\omega) = H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$$

$$H_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot e^{j\varphi_1(\omega)} \cdot A_2(j\omega) \cdot e^{j\varphi_2(\omega)}$$

$$H_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot A_2(j\omega) \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$A_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot A_2(j\omega) = \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cdot \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} = \frac{\omega^2 R^2 C^2}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

$$\varphi_e(j\omega) = \varphi_1(j\omega) + \varphi_2(j\omega) = \arctg \frac{1}{\omega R C} + \arctg \frac{1}{\omega R C} = 2 \arctg \frac{1}{\omega R C}$$



$$15. X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad A(\omega) = \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$A(e) = A(\omega) \cdot A(\omega)$$


$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cdot \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$A(e) = -6\text{dB}$$



15. 16.

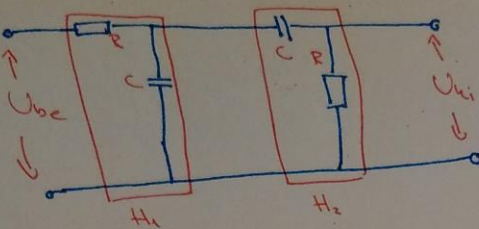

$$U_{hi1} = U_{be} \cdot H_1(j\omega) \quad U_{hi2} = U_{hi1} \cdot H_2(j\omega)$$

$$U_{hi2} = U_{be} \cdot H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$$

$$H_e(j\omega) = H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$$

$$H_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot e^{j\varphi_1(j\omega)} \cdot A_2(j\omega) \cdot e^{j\varphi_2(j\omega)}$$

$$H_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot A_2(j\omega) \cdot e^{j(\varphi_1(j\omega) + \varphi_2(j\omega))}$$

$$A_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot A_2(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cdot \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} = \frac{\omega R C}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

$$\varphi_e(j\omega) = \varphi_1(j\omega) + \varphi_2(j\omega) = -\arctg(\omega R C) + \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$

$$16. \quad X_c = R \quad |X_c| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg(\omega \cdot R \cdot C) \quad \varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{\omega \cdot R \cdot C}\right)$$

$$\varphi(\epsilon) = \varphi(\omega) + \varphi(\omega)$$

$$\varphi(\epsilon) = -\arctg(\omega R C) + \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$

$$\varphi(\epsilon) = -\arctg(1) + \arctg(1)$$

$$\varphi(\omega) = 0^\circ \Rightarrow 0$$

$$17. X_c = R \quad |X_c| = \frac{1}{\omega c} = R$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 \omega^2 c^2}}$$

$$\dot{A}(e) = A(\omega) \cdot A(\omega) \cdot A(\omega) \cdot A(\omega) \cdot A(\omega)$$

$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$A(e) = \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^5 \Rightarrow \frac{1}{4\sqrt{2}} \Rightarrow -15 \text{ dB}$$

$$18. \quad X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$A(\omega) = \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$A(e) = A(\omega) \cdot A(\omega) \cdot A(\omega) \cdot A(\omega) \cdot A(\omega)$$

$$A(e) = \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \dots$$


$$A(e) = \frac{\frac{1}{R} \cdot R}{\sqrt{1 + R^2 \frac{1}{R^2}}}$$

$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$A(e) = \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^5 = \frac{1}{4\sqrt{2}} = -15 \text{ dB}$$



17.13.

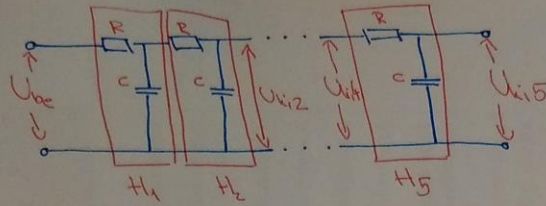

$$H_1 = H_2 = H_3 = H_4 = H_5$$

$$U_{ki1} = U_{be} \cdot H_1(j\omega) \quad U_{ki2} = U_{ki1} \cdot H_2(j\omega) \dots U_{ki5} = U_{ki4} \cdot H_5(j\omega)$$

$$U_{ki5} = U_{be} \cdot H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega) \cdot H_3(j\omega) \cdot H_4(j\omega) \cdot H_5(j\omega)$$

$$H_e(j\omega) = H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega) \dots H_5(j\omega)$$

$$H_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot e^{j\varphi_1(j\omega)} \cdot A_2(j\omega) \cdot e^{j\varphi_2(j\omega)} \dots A_5(j\omega) \cdot e^{j\varphi_5(j\omega)}$$

$$H_e(j\omega) = A_e(j\omega) \cdot e^{j\varphi_e(j\omega)}$$

$$A_e(j\omega) = A_1(j\omega) \cdot A_2(j\omega) \dots A_5(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+R^2 \cdot C^2 \cdot \omega^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+R^2 \omega^2 C^2}} \dots \frac{1}{\sqrt{1+R^2 C^2 \omega^2}}$$

$$A_e(j\omega) = \left( \frac{1}{\sqrt{1+R^2 C^2 \omega^2}} \right)^5$$

$$\varphi_e(j\omega) = \varphi_1(j\omega) + \varphi_2(j\omega) \dots \varphi_5(j\omega) = -\arctg(\omega R C) + (-\arctg(\omega R C)) \dots$$

$$\varphi_e(j\omega) = -5(\arctg(\omega R C))$$



$$13. X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg(\omega \cdot R \cdot C)$$

$$\varphi(e) = \varphi(\omega) + \varphi(\omega) + \varphi(\omega) + \varphi(\omega) + \varphi(\omega)$$


$$\varphi(e) = -\arctg(\omega \cdot R \cdot C)$$

$$\varphi(e) = -\arctg(1) + (-\arctg(1)) + (-\arctg(1)) - \dots$$

$$\varphi(e) = -45^\circ - 45^\circ - 45^\circ - 45^\circ - 45^\circ$$

$$\varphi(e) = -225^\circ \Rightarrow -\frac{5\pi}{4}$$

13.20.

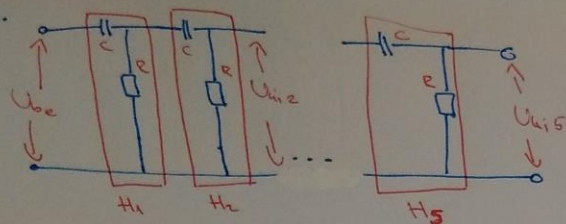

$$H_1 = H_2 = \dots H_5$$

$$U_{hi} = U_{be} \cdot H_1(\omega) \quad U_{hi2} = U_{hi1} \cdot H_2(\omega) \quad U_{hi5} = U_{hi4} \cdot H_5(\omega)$$

$$U_{hi} = U_{be} \cdot H_1(\omega) \cdot H_2(\omega) \cdot H_3(\omega) \cdot H_4(\omega) \cdot H_5(\omega)$$

$$H_e(\omega) = H_1(\omega) \cdot H_2(\omega) \dots H_5(\omega)$$

$$H_e(\omega) = A_1(\omega) \cdot e^{j\varphi_1(\omega)} \cdot A_2(\omega) \cdot e^{j\varphi_2(\omega)} \dots A_5(\omega) \cdot e^{j\varphi_5(\omega)}$$

$$H_e(\omega) = A_e(\omega) \cdot e^{j\varphi_e(\omega)}$$

$$A_e(\omega) = A_1(\omega) \cdot A_2(\omega) \dots A_5(\omega) = \frac{\omega RC}{\sqrt{1+\omega^2 R^2 C^2}} \cdot \frac{\omega RC}{\sqrt{1+\omega^2 R^2 C^2}} \dots = \frac{\omega RC}{\sqrt{1+\omega^2 R^2 C^2}}$$

$$\varphi_e(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) \dots + \varphi_5(\omega) = \arctg + \arctg \dots = 5 \arctg\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

$$20. X_C = R \quad |X_d| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$

$$\varphi(e) = \varphi(\omega) + \varphi(\omega) + \varphi(\omega) + \varphi(\omega) + \varphi(\omega)$$

$$\varphi(e) = \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$

$$\varphi(e) = \arctg\left(\frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}}\right)$$

$$\varphi(e) = \arctg(1)$$

$$\varphi(e) = 225^\circ = \frac{5\pi}{4}$$

$$21. X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$A(\omega_1) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad A(\omega_2) = \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$A(e) = A(\omega_1) \cdot A(\omega_1) \cdot A(\omega_2) \cdot A(\omega_2) \cdot A(\omega_2)$$

$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cdot \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$


$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 \cdot \frac{1}{R^2}}} \cdot \frac{R \cdot \frac{1}{R}}{\sqrt{1 + R^2 \cdot \frac{1}{R^2}}}$$

$$A(e) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$A(e) = \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^5 = \frac{1}{4\sqrt{2}} = 15 \text{ dB}$$



21.22.

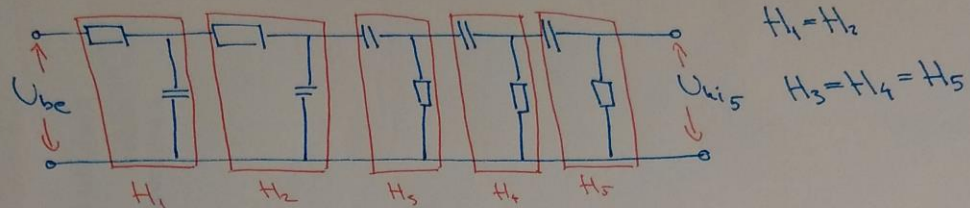

$$A_e(\omega) = A_1(\omega) \cdot \dots \cdot A_5(\omega)$$

$$A_e(\omega) = \left( \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \right)^2 \cdot \left( \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \right)^3$$

$$\varphi_e(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \varphi_3(\omega) + \varphi_4(\omega) + \varphi_5(\omega)$$

$$\varphi_e = -2 \arctg(\omega R C) + 3 \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$



$$22. X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R$$

$$\varphi_{(\omega_1)} = -\arctg(\omega R C) \quad \varphi_{(\omega_2)} = \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$

$$\varphi = \varphi_{(\omega_1)} + \varphi_{(\omega_1)} + \varphi_{(\omega_2)} + \varphi_{(\omega_2)} + \varphi_{(\omega_2)}$$

$$\varphi = -\arctg(\omega R C) + \arctg\left(\frac{1}{\omega R C}\right)$$

$$\varphi = -\arctg(1) + \arctg(1)$$

$$\varphi = -45 - 45 + 45 + 45 + 45$$

$$\varphi = 45^\circ \Rightarrow \frac{\pi}{4}$$

$$23. \quad X_C = R \quad |X_C| = \frac{1}{\omega C} = R \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (3\omega_0)^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 9 \frac{1}{R^2 C^2} \cdot R^2 \cdot C^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = 0,316$$

$$A(\omega_{dB}) = 20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right) = -10 \text{ dB}$$

$$24. \quad A(\omega) = \frac{3\omega \cdot RC}{\sqrt{1 + (3\omega_0)^2 R^2 C^2}} = \frac{3 \frac{1}{RC} \cdot RC}{\sqrt{1 + 9 \frac{1}{R^2 C^2} \cdot R^2 \cdot C^2}} = \frac{3}{\sqrt{10}} = 0,95$$

$$A(\omega_{dB}) = 20 \log\left(\frac{3}{\sqrt{10}}\right) = -0,4576 \text{ dB}$$

$$25. \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{arctg}(\omega RC)$$

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{arctg}\left(3 \frac{1}{RC} \cdot RC\right)$$

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{arctg}(3)$$

$$\varphi(\omega) = -76,565^\circ \Rightarrow -1,25 \text{ rad}$$

$$26. \quad \varphi(\omega) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{3 \frac{1}{RC} \cdot RC}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\varphi(\omega) = 18,43^\circ \Rightarrow 0,32 \text{ rad}$$

27.

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (1/\omega_0)^2 R^2 C^2}}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + 121 \frac{1}{R^2 C^2} R^2 C^2}}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{122}} = 0,09$$

$$A(\omega \text{ dB}) = 20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{122}}\right) = -20,86$$



28.

$$A(\omega) = \frac{\omega R C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$A(\omega) = \frac{11 \omega_0 \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + (11 \omega_0)^2 R^2 C^2}}$$

$$A(\omega) = \frac{11 \frac{1}{RC} \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + 121 \frac{1}{R^2 C^2} \cdot R^2 C^2}}$$

$$A(\omega) = \frac{11}{\sqrt{122}} \Rightarrow 0,9959$$

$$A(\omega \text{ dB}) = 20 \log(0,9959) = -0,0356 \text{ dB}$$



23.

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg(\omega RC)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg(11\omega_0 \cdot RC)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg\left(11 \frac{1}{RC} \cdot RC\right)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg(11)$$

$$\varphi(\omega) = -84,80^\circ \Rightarrow -1,48 \text{ rad}$$

30.

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{11\omega_0 RC}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{11 \frac{1}{RC} \cdot RC}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{1}{11}\right)$$

$$\varphi(\omega) = 5,19^\circ \Rightarrow 0,090 \text{ rad}$$

$$31.32. \omega_0 = \omega_u = \frac{1}{RC} \quad F_u = 1 \cdot \frac{4}{R}$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \varphi = -\arctg \frac{1}{R C} \cdot RC = -\frac{\pi}{4}$$

$$U_{hi} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,90 \quad \theta_{hi} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$U_{hi} = 0,9 \cdot \cos\left(\omega_0 + \frac{\pi}{4}\right)$$

33.34.

$$\omega_0 = \omega_u = \frac{1}{RC} \quad F_u = 1 \cdot \frac{4}{R}$$

$$A = \frac{\frac{1}{RC} \cdot RC}{\sqrt{1 + \frac{1}{R^2 C^2} R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \varphi = \arctg \frac{1}{\frac{1}{RC} RC} = \frac{\pi}{4}$$

$$U_{hi} = \frac{4}{R} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,90 \quad \theta_{hi} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$U_{hi}(t) = 0,90 \cdot \cos\left(\omega_0(t) + \frac{3\pi}{4}\right)$$

35.36.

$$\omega_0 = \omega_H = \frac{1}{RC} \quad F_H = 2 \cdot \frac{4}{P} = \frac{8}{P}$$

sávszűrő

$$A = \frac{\omega RC}{1 + \omega^2 R^2 C^2} = \frac{\frac{1}{RC} \cdot RC}{1 + \frac{1}{RC^2} R^2 C^2} = \frac{1}{2}$$

$$\varphi_c = -\arctg \frac{1}{RC} RC + \arctg \frac{1}{\frac{1}{RC} RC} = 0$$

$$U_{hi} = \frac{8}{P} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{P} \quad \theta_{hi} = \frac{P}{2}$$

$$U_{hi}(t) = \frac{4}{P} \cdot \cos\left(\omega_0 t + \frac{P}{2}\right)$$